

Isai Mercado Oliveros


Lab 10

Nov 19, 2014

EAB Verilog file

```
////////////////////////////////////  
module EAB(  
    input[15:0] PC, Ra,  
    input[10:0] IR,  
    input[1:0] selEAB2,  
    input selEAB1,  
    output[15:0] eabOut  
);  
  
    wire[15:0] sext11, sext9, sext6, bigMuxOut, smallMuxOut;  
  
    assign sext11 = {{5{IR[10]}}, IR[10:0]};  
    assign sext9 = {{7{IR[8]}}, IR[8:0]};  
    assign sext6 = {{10{IR[5]}}, IR[5:0]};  
  
    assign bigMuxOut = (selEAB2 == 2'b00)? 16'd0 :  
                      (selEAB2 == 2'b01)? sext6 :  
                      (selEAB2 == 2'b10)? sext9 : sext11;  
  
    assign smallMuxOut = (selEAB1 == 1'b0)? PC : Ra;  
  
    assign eabOut = bigMuxOut + smallMuxOut;  
  
endmodule
```

EAB Simulation waveform

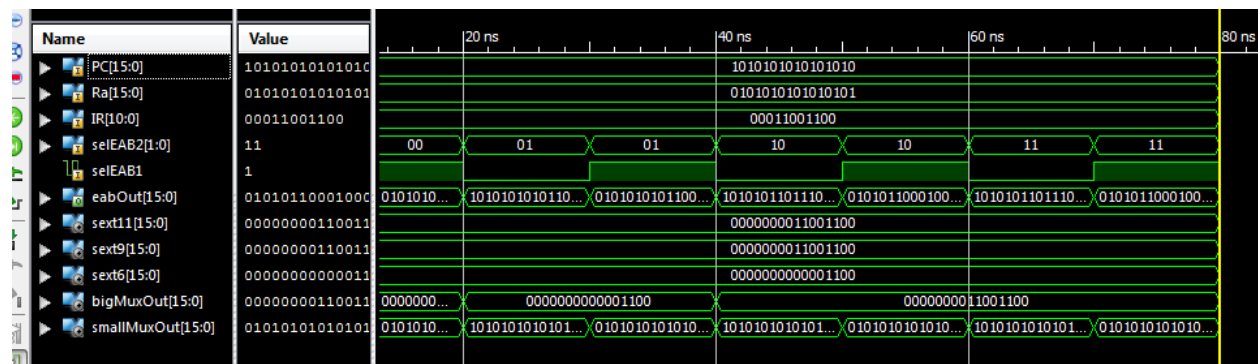


MARMux Verilog file

```

20 ///////////////////////////////////////////////////
21 module MARMux (
22     input[7:0] IR,
23     input selMAR,
24     input[15:0] eabOut,
25     output[15:0] MARMuxOut
26 );
27
28     wire[15:0] zext;
29
30     assign zext = {{8{0}},IR[7:0]};
31
32     assign MARMuxOut = (selMAR == 1'b1) ? zext : eabOut ;
33
34 endmodule
35

```

MARMux Simulation waveform

 

PC Verilog file

```

//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
module PC(
    input[15:0] Buss, eabOut,
    input[1:0] selPC,
    input ldPC, clk, reset,
    output[15:0] PC
);

    wire[15:0] muxOut;

    assign muxOut = (selPC == 2'b00) ? PC + 1 :
                    (selPC == 2'b01) ? eabOut :
                    (selPC == 2'b10) ? Buss : 16'd0 ;

    register rg (PC, clk, muxOut, reset, ldPC);

endmodule


module register(dout, clk, din, reset, load);

    input clk, reset, load;
    input [15:0] din;
    output reg [15:0] dout;

    always @(posedge clk)
        if (reset) dout <= 16'd0;
        else if (load) dout <= din;
    endmodule

```

PC Simulation waveform

 


IR Verilog file

```

0  //////////////////////////////////////
1  module IR(IR, clk, Buss, reset, ldIR);
2
3  input clk, reset, ldIR;
4  input [15:0] Buss;
5  output reg [15:0] IR;
6
7  always @(posedge clk)
8      if (reset) IR <= 16'd0;
9      else if (ldIR) IR <= Buss;
0  endmodule
1

```

IR Simulation waveform

 

NZP Verilog file

```

20  //////////////////////////////////////
21  module NZP(
22      input clk,reset,flagWE,
23      output[15:0] Buss,
24      output N,Z,P
25      );
26      wire wN,wZ,wP;
27
28      assign wN = (Buss[15] == 1'd1)      ? 1'd1 : 1'd0 ;
29      assign wZ = (Buss[15:0] == 16'd0)    ? 1'd1 : 1'd0 ;
30      assign wP = (Buss[15] != 1'd1 && Buss[15:0] != 16'd0)? 1'd1 : 1'd0 ;
31
32      FF_DCE ff0 (N,clk,wN,reset,flagWE);
33      FF_DCE ff1 (Z,clk,wZ,reset,flagWE);
34      FF_DCE ff2 (P,clk,wP,reset,flagWE);
35
36  endmodule
37
38
39  module FF_DCE(q, clk, d, clr, en);
40      input clk, clr, en, d;
41      output reg q;
42      always @(posedge clk)
43          if (clr) q <= 0;
44          else if (en) q <= d;
45      endmodule
46

```

Timing diagram showing signals: clk, reset, flagWE, Bus[15:0], N, Z, P, wN, wZ, wP. The diagram shows a sequence of operations with data values 0000, a5a5, 0001, and 0000. Red bars indicate specific events on the N, Z, and P signals.

```

19 //
20 //////////////////////////////////////
21 module ALU(
22     input[15:0] Ra,Rb,
23     input[5:0] IR,
24     input[1:0] aluControl,
25     output[15:0] aluOut
26 );
27 wire[15:0] partB;
28
29 assign partB = (IR[5] == 1'b1)? {{11{IR[4]}},IR[4:0]} : Rb ;
30
31 assign aluOut = (aluControl == 2'b00)? Ra      :
32                 (aluControl == 2'b01)? partB + Ra :
33                 (aluControl == 2'b10)? partB & Ra : ~Ra ;
34 endmodule
35

```

Name	Value	0 ns	20 ns	40 ns	60 ns	80 ns	100 ns
Ra[15:0]	1010010110100101	0000000000000000		1010010110100101			
Rb[15:0]	00000000001010101	0000000000000000		0000000000000000		1010101	
IR[5:0]	100011	000000				100011	
aluControl[1:0]	10	00 01	10 11	00 01	10 11	00 01	10 11
aluOut[15:0]	0000000000000001	0000000000000000		111111...	101001...	101001...	00000000... 0101101...
partB[15:0]	00000000000000011	0000000000000000		000000000010101		0000000000000011	


RegFile Verilog file

```

20 //////////////////////////////////////////////////
21 module RegFile(
22     input[15:0] Buss,
23     input[2:0] DR, SR1, SR2,
24     input regWE, clk, reset,
25     output[15:0] Rb, Ra
26 );
27
28 wire[15:0] regOut0, regOut1, regOut2, regOut3, regOut4, regOut5, regOut6, regOut7;
29 wire[7:0] writeE;
30
31 assign Ra = (SR1 == 3'd0) ? regOut0 :
32             (SR1 == 3'd1) ? regOut1 :
33             (SR1 == 3'd2) ? regOut2 :
34             (SR1 == 3'd3) ? regOut3 :
35             (SR1 == 3'd4) ? regOut4 :
36             (SR1 == 3'd5) ? regOut5 :
37             (SR1 == 3'd6) ? regOut6 :
38             (SR1 == 3'd7) ? regOut7 : 16'd0 ;
39
40 assign Rb = (SR2 == 3'd0) ? regOut0 :
41             (SR2 == 3'd1) ? regOut1 :
42             (SR2 == 3'd2) ? regOut2 :
43             (SR2 == 3'd3) ? regOut3 :
44             (SR2 == 3'd4) ? regOut4 :
45             (SR2 == 3'd5) ? regOut5 :
46             (SR2 == 3'd6) ? regOut6 :
47             (SR2 == 3'd7) ? regOut7 : 16'd0 ;
48
49 assign writeE = (regWE == 1'b1) ? 8'b00000001 << DR : 8'd0;
50
51 register r0 (regOut0, clk, Buss, reset, writeE[0]); //(dout, clk, din, reset, load);
52 register r1 (regOut1, clk, Buss, reset, writeE[1]);
53 register r2 (regOut2, clk, Buss, reset, writeE[2]);
54 register r3 (regOut3, clk, Buss, reset, writeE[3]);
55 register r4 (regOut4, clk, Buss, reset, writeE[4]);
56 register r5 (regOut5, clk, Buss, reset, writeE[5]);
57 register r6 (regOut6, clk, Buss, reset, writeE[6]);
58 register r7 (regOut7, clk, Buss, reset, writeE[7]);
59 endmodule
60

```

RegFile Simulation waveform

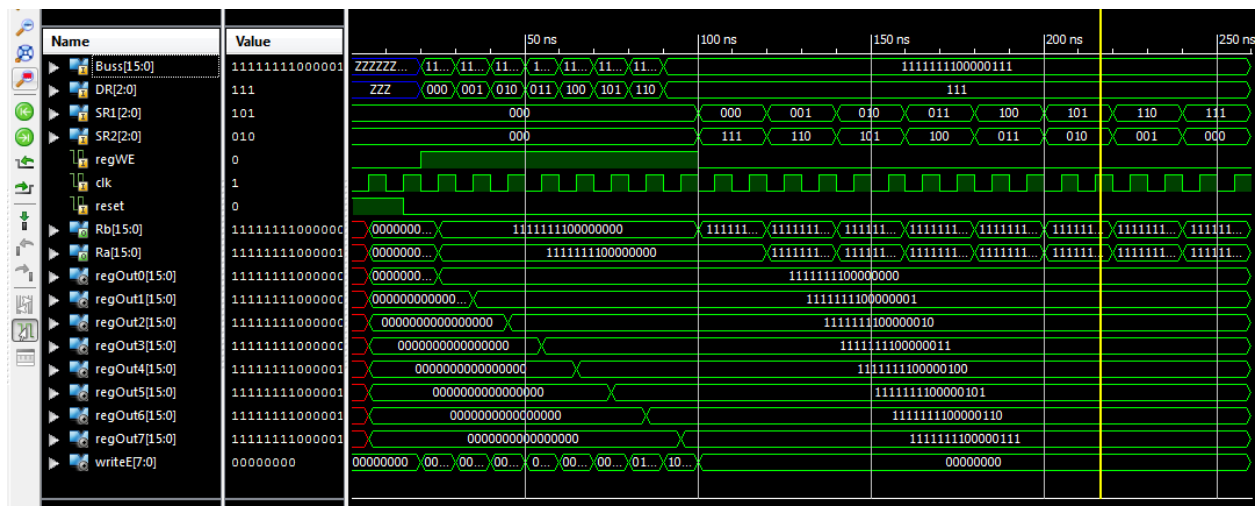


ts_driver Verilog file

```

0 //////////////////////////////////////
1 module ts_driver ( din, dout, ctrl );
2   input [15:0] din;
3   input ctrl;
4   output [15:0] dout;
5
6   assign dout = (ctrl)? din:(16'bZZZZZZZZZZZZZZZZ);
7 endmodule
8

```

ts_driver Simulation waveform

 

Anomalies

Fun lab. I am excited to build the LC-3!!!